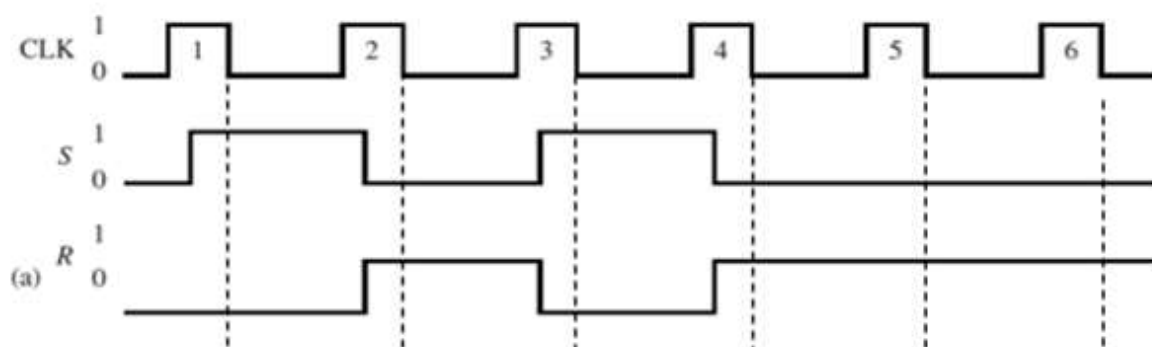


LATCHES E FLIP FLOPS

EXERCÍCIO COM DISCUSSÃO EM DUPLAS


4. Determine as formas de onda das saídas Q e $\bar{Q}$ do flip-flop SR para as entradas S , R e CLOCK (CLK). Considere que o flip-flop disparado por borda de descida e inicialmente resetado.



EXERCÍCIO PARA ENTREGA DE ATIVIDADE VIA MOODLE

EXERCÍCIO COM DISCUSSÃO EM DUPLAS

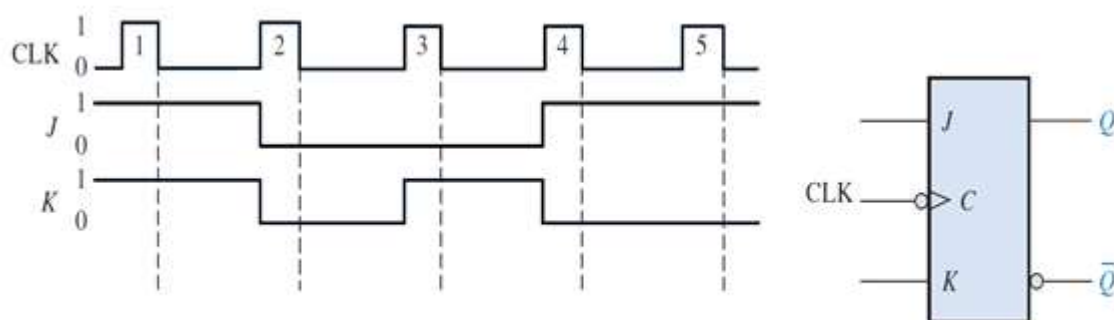
7. As formas de onda mostradas na figura abaixo são aplicadas nas entradas J , K e CLOCK (CLK) conforme indicado. Determine a saída Q , considerando que o flip-flop esteja inicialmente resetado.



EXERCÍCIO PARA ENTREGA COMO ATIVIDADE VIA MOODLE

EXERCÍCIO TUTORIADO

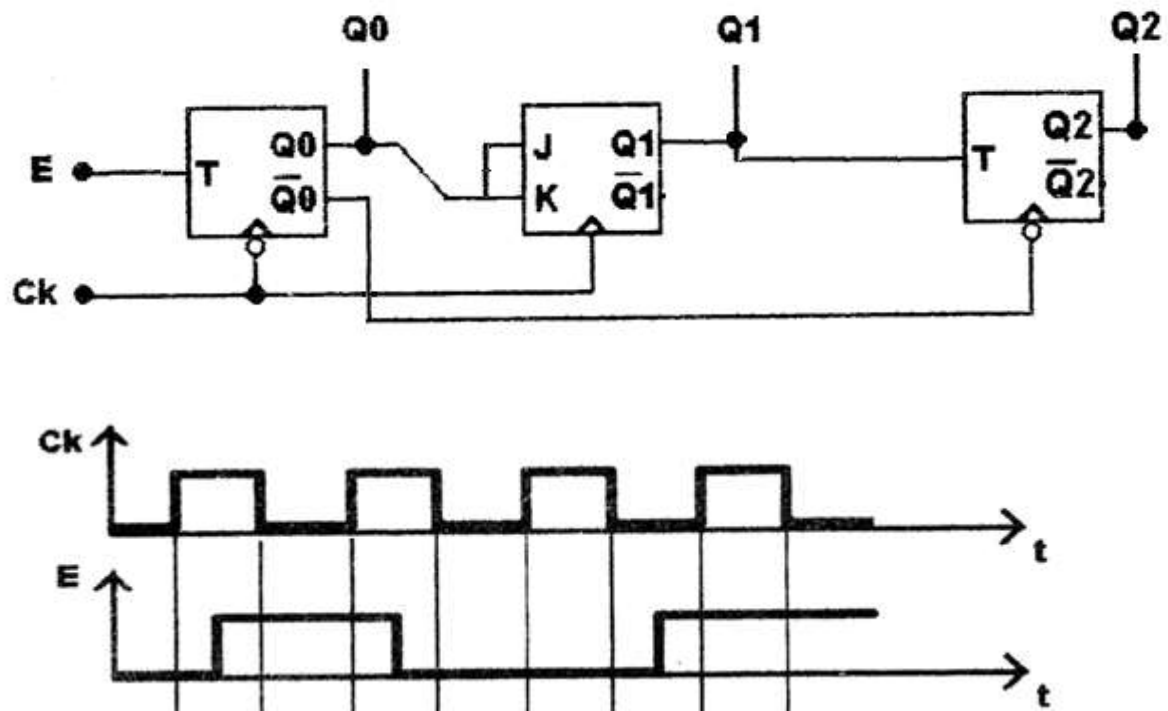9. Dado o circuito abaixo, desenhe as formas de onda das saídas Q0, Q1 e Q2, considerando que inicialmente estas saídas estão em nível lógico baixo (resetado):



EXERCÍCIO PARA ENTREGA COMO ATIVIDADE VIA MOODLE