

FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
ÁLGEBRA BOOLEANA E CIRCUITOS DIGITAIS – Aula 08 – 1º SEMESTRE/2022
Prof. Jamil Kalil Naufal Júnior

SOMADORES E SUBTRATORES BINÁRIOS

LISTA DE EXERCÍCIOS PARA ENTREGA VIA MOODLE

EXERCÍCIO COM DISCUSSÃO EM DUPLAS

2. Construa a tabela-verdade para o CIRCUITO somador completo, apresente a expressão característica otimizada e o circuito combinatório interno correspondente.

Exercício para entrega via Moodle

EXERCÍCIO COM DISCUSSÃO EM DUPLAS

4. Construa a tabela-verdade para o CIRCUITO subtrator completo, apresente a expressão característica e o circuito combinatório interno correspondente.

Exercício para entrega via Moodle

Dicas:

Observe que as saídas do somador e subtrator completo são idênticas.

Para T_S obter via Veitch Karnaugh.