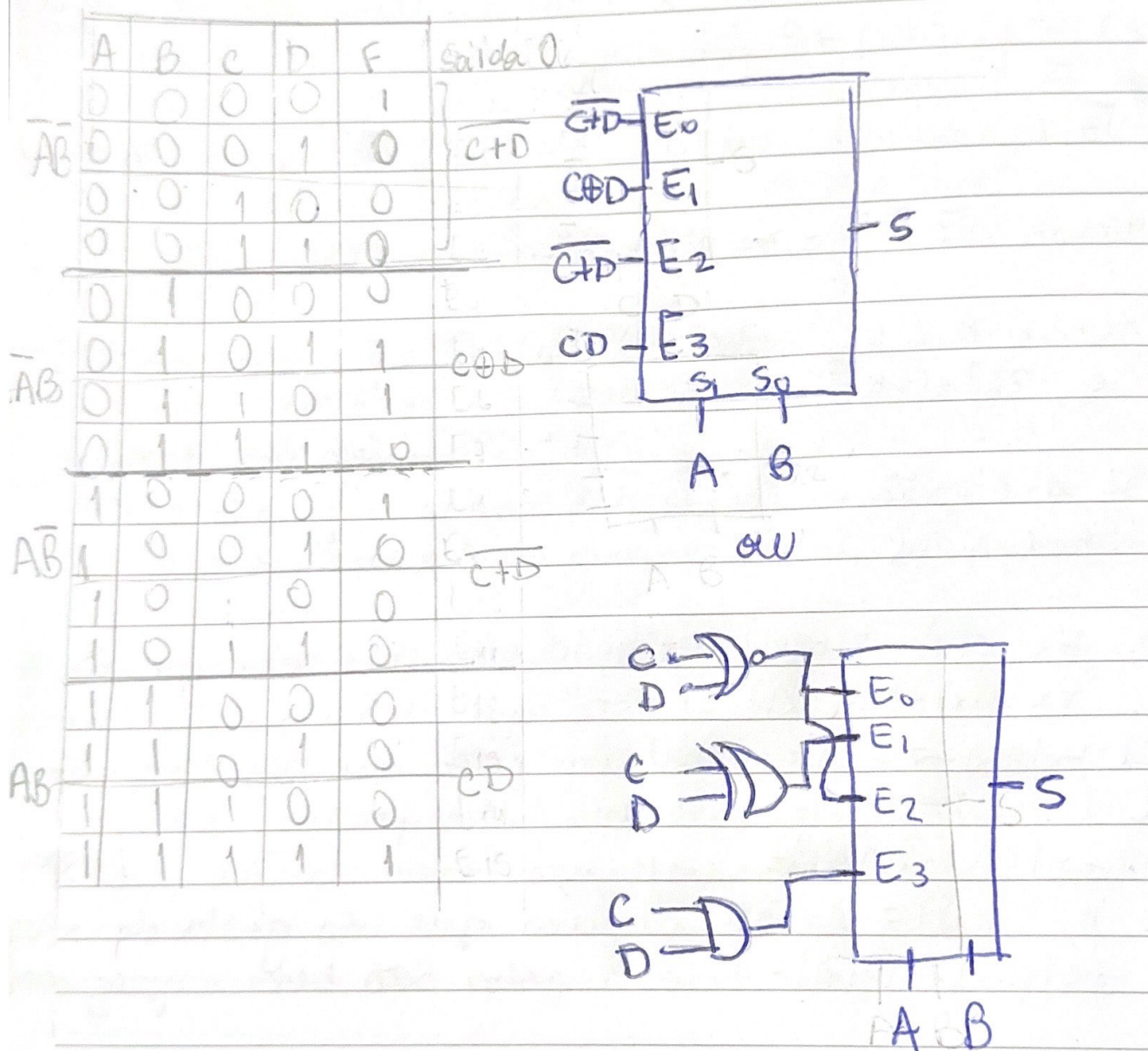


Lista de Exercícios 8 - Multiplexador como gerador de funções.

1. Utilize MUX 4x1 para implementar a seguinte expressão lógica:

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABCD$$



3. Crie um demux 1x4 a partir de um demux 1x2 que reproduza a tabela verdade a seguir.

